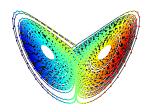


Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik

Vorlesung: Chaos – nichtlineare Systeme

2. Übung



 Stellen Sie unter Verwendung des assoziierten resistiven Netzwerkes die Zustandsgleichungen für den Chua's circuit (s. VL 1.1) sowie für die R-L-Diode-Schaltung (s. VL 2.8) auf.